

Рис. 1

$R1, R2$ - 200
 $R3$ - 30
 $R4$ - 4.7K СП3-19а
 $R5, R6, R7$ - 10
 $R8$ - 8.2K

$C1, C2$ - 10 pF
 $C3, C7, C11, C17$ - 22 μ F x 16V K52-1
 $C4, C5, C6, C8, C9, C10, C12, C13, C18, C19$ - 10nF SMD
 $C14$ - 1pF
 $C15, C16$ - 4...20 KT4-21

$L1$ - 7 витков на ф6 провод CuAg ф1, зазор между витками 1 мм, отвод от примерно 1 витка.

$L2$ - ДМ-01 10 μ H


$L3$ - ДМ-01 1 μ H

$L4, L5$ - 7 витков на ф6 провод CuAg ф1, длина намотки 15 мм по оси выводов.

$T1$ - 30ВЧ ф10x6x2 5 витков в 2 провода (свивых) ПЭВ-0.25, равномерно по кольцу

VT1 - 3П602А, VT2 - 2П907А
DA1 - ЕН5А, DA2 - ЕН8Б

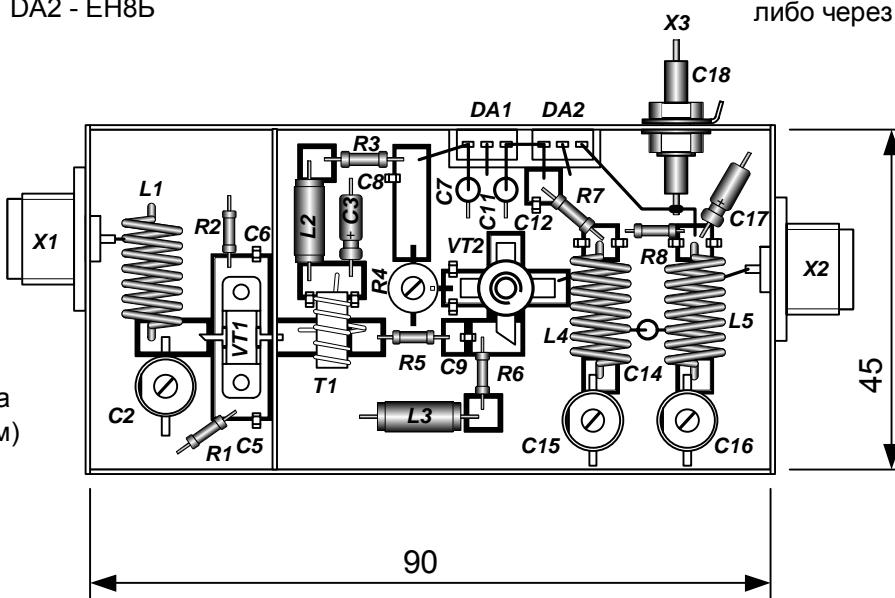Питание усилителя +28V либо через разъем X3,
либо через разъем X2,



VT1 установлен на
кусочке (8.5 x 25 мм)
тонкого (0.25 мм)
фольгированного
фторопласта

Рисунок в
масштабе

Предусилитель 144 МГц